

Difficultés:

à lire les schémas et à les câbler

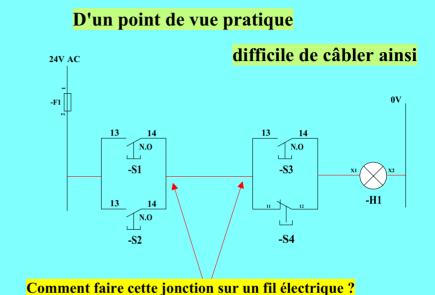


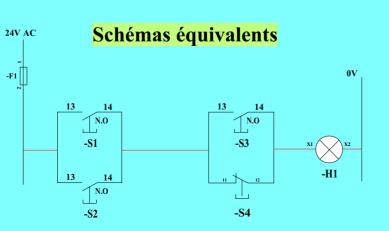



Le schéma à câbler

24V AC


-F1

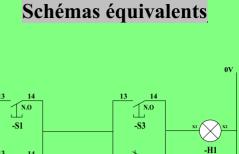


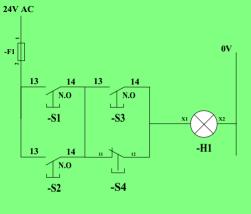

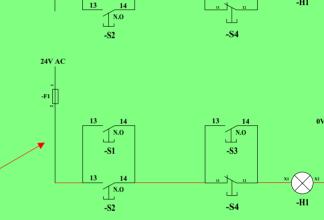


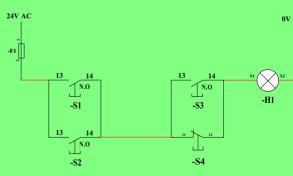
Pour un débutant ces schémas sont plus évident à câbler




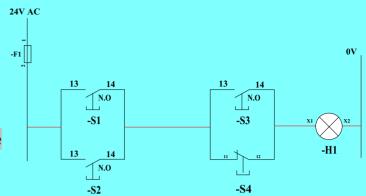


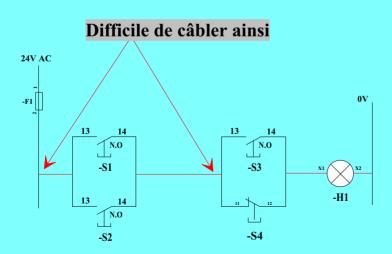
Suivre le schéma ne facilite pas toujours le câblage




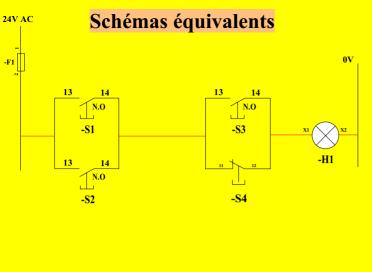

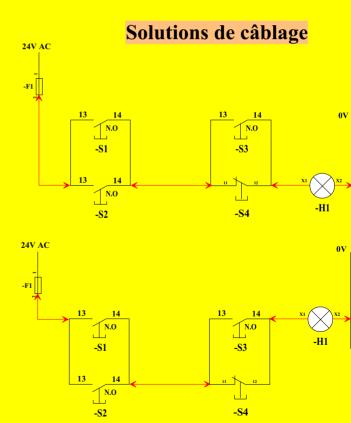

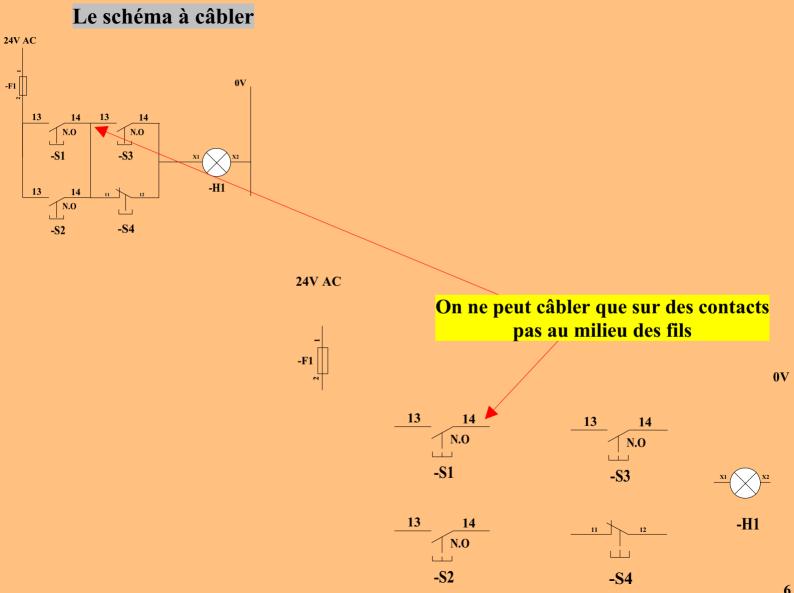

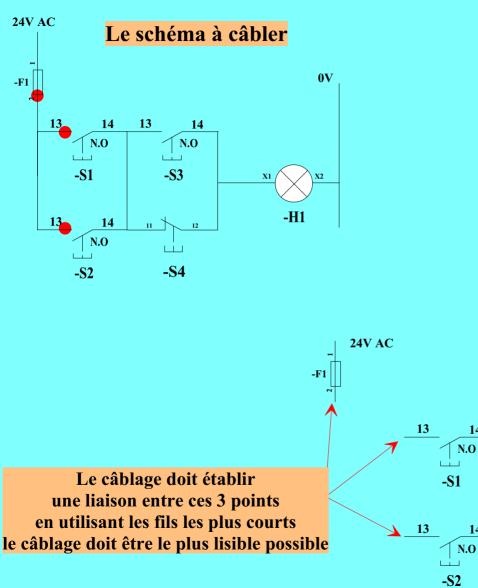

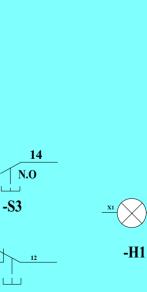


13


-S4


14

14


 $\mathbf{0V}$

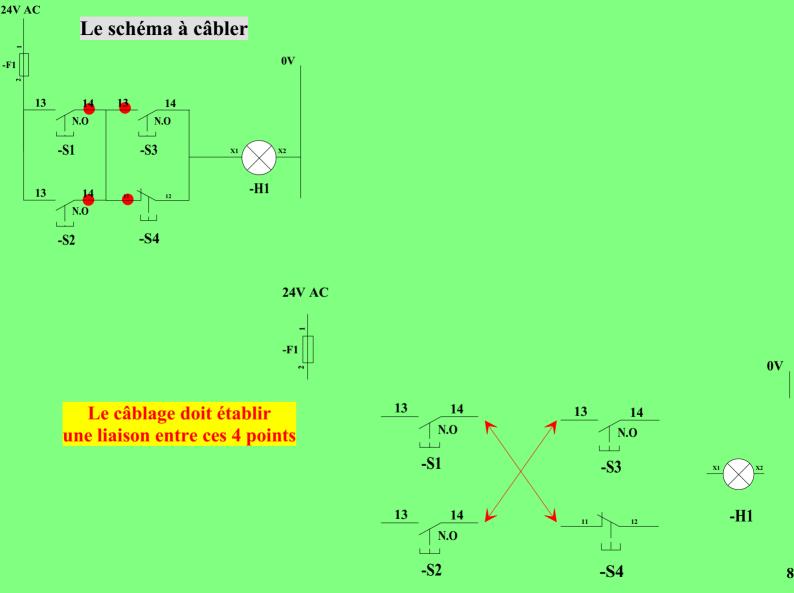


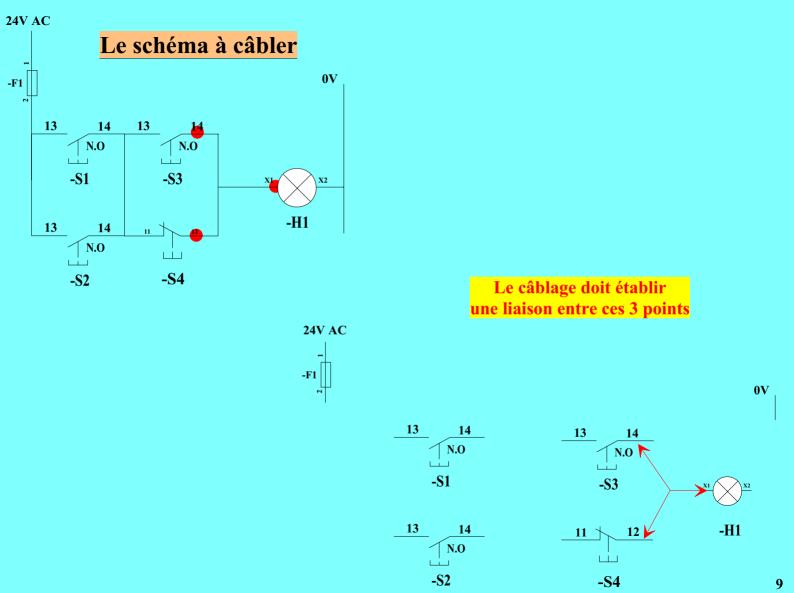


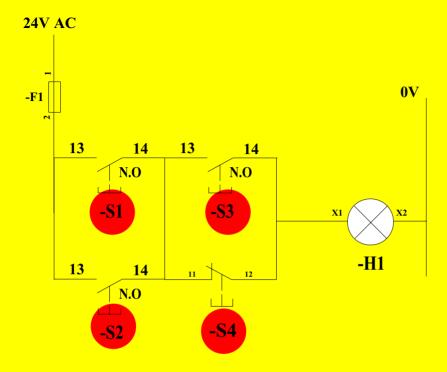


Repérer le nom du composant -S1 ou -S2

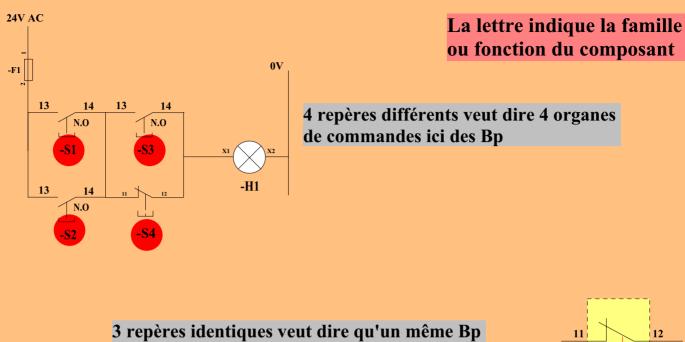

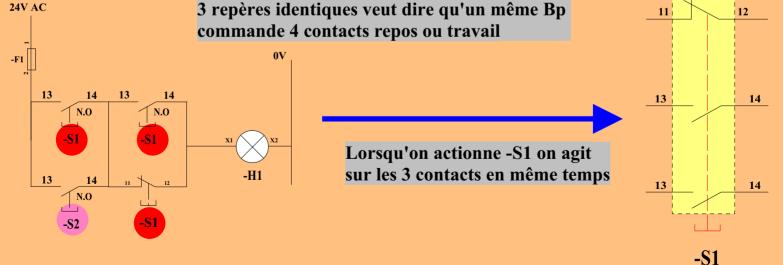

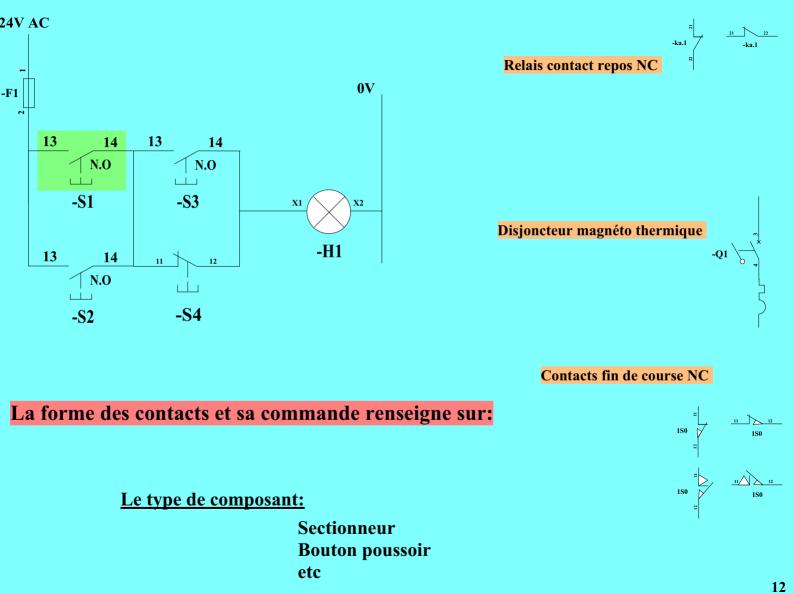

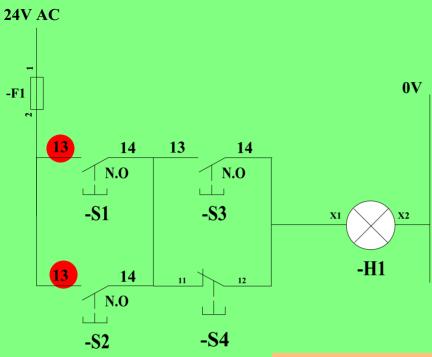

Les contacts et leurs repères facilitent le câblage

Documents d'aide:

schémas divers nomenclature

