

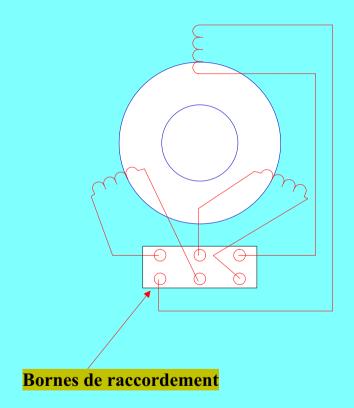



Disposition des enroulements

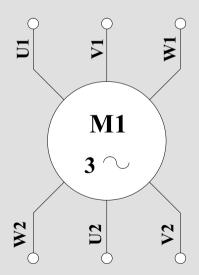

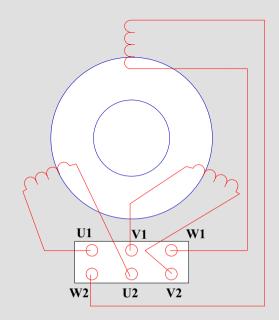
Représentation du moteur dans les schémas





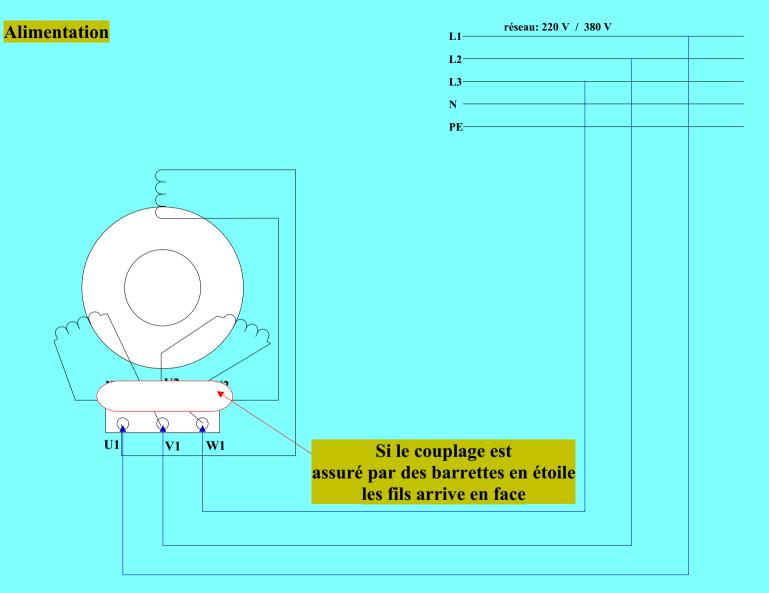


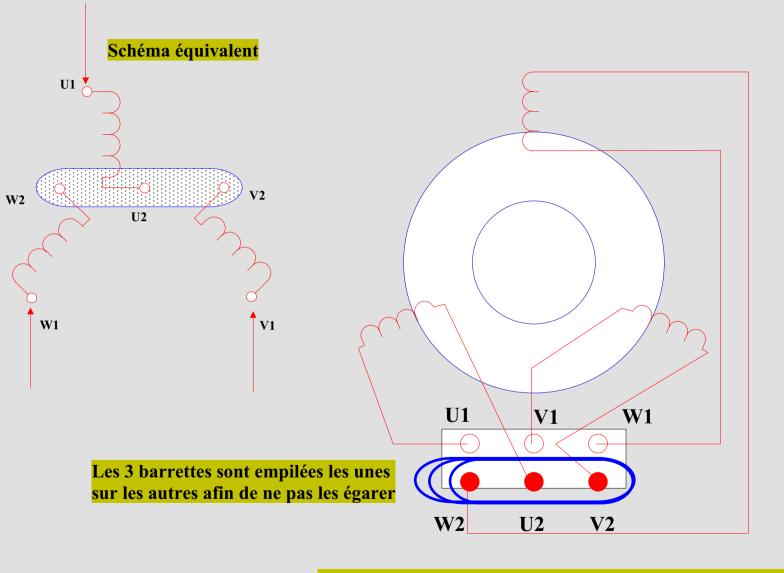
Alimentation réseau: 220 V / 380 V L1-L2-L3-Ν . PE-**W2**← U2 <u>V</u>2 Vérifier le joint étanchéité **W1** U1 V1 et le presse étoupe sur la boite à bornes




Chaque enroulement à un point commun avec les barrettes

Ce montage est dit en étoile

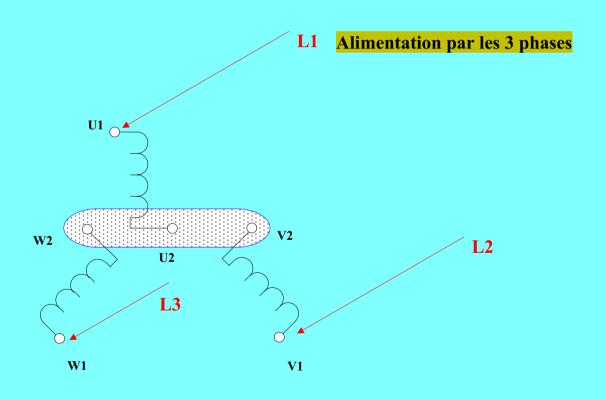


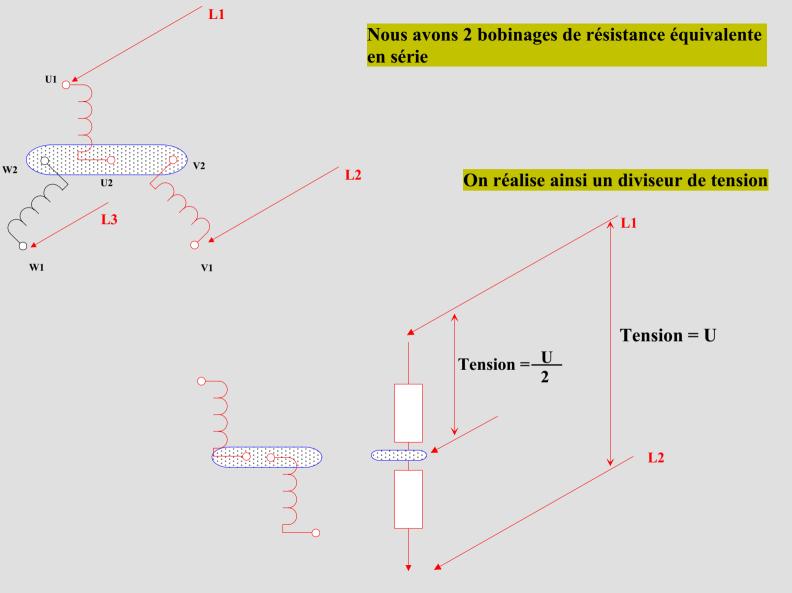

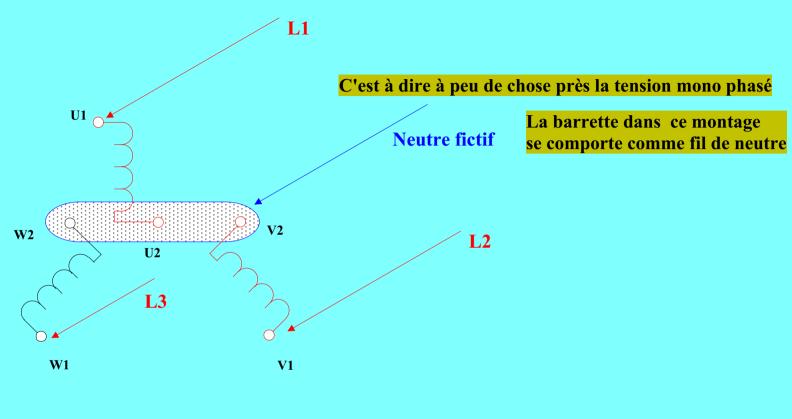


La tension qui passe dans un bobinage est donc:


tension entre phase divisée par 2

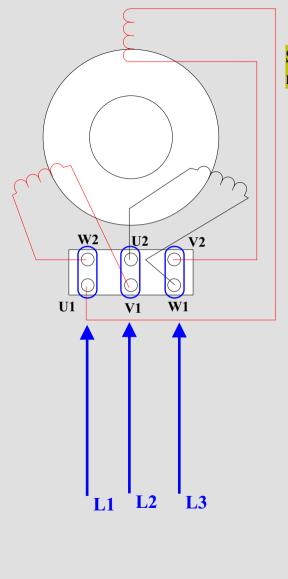


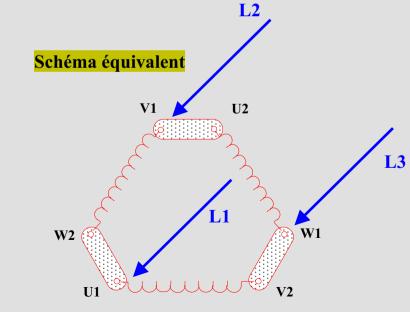Si nous disposons les barrettes différement: nous obtenons un montage dit en triangle.



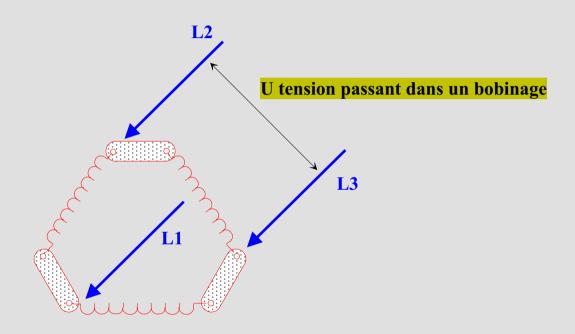U tension passant dans un bobinage = tension entre phase du réseau



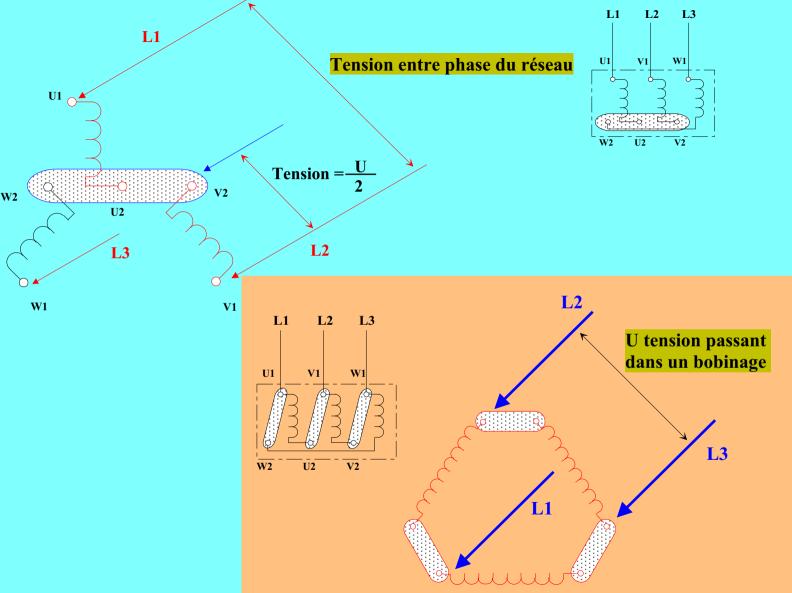


Il s'agit d'un moteur triphasé: alimenté par 3 phases

| - | | | | | | | |
|--|--------|-------|-------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|--|
| ************************************** | | | MOT | MOT. 3 \sim L | | LS 80 L T | |
| SOMER N° 734570 BJ 002 kg 9 | | | | | | | |
| IP 55 I cl.F 40°C S1 | | | | | | | |
| | ٧ | Hz | min ⁻¹ | kW | cos φ | Α | |
| | Δ 220 | 50 | 2780 | 0,75 | 0,86 | 3,3 | |
| (|)Y 380 | x210 | 310 | | | 1,9 (| |
| | Δ 230 | 50 | 2800 | 0,75 | 0,83 | 00 | |
| Do | Y 400 | G89.x | 313 | | | 1,9 | |
| 0165 | △ 240 | 50 | 2825 | 0,75 | 0,80 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| | Y 415 | ** | | | | 1,9 ≝ | |
| MOTEURS LEROY-SOMER | | | | | | | |
| 086 x QCF X USY 65:01 | | | | | | | |

Le chiffre le plus bas est la tension maximum que peut supporter le bobinage: ici : 220 V

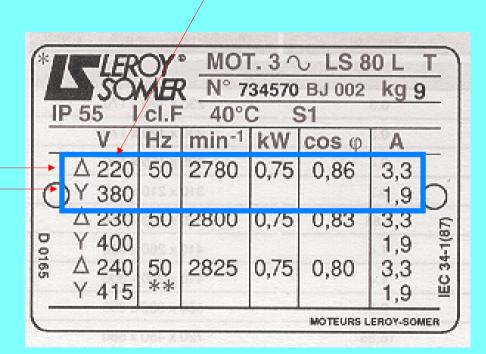Ligne donnant les caractéristiques du montage triangle




Ligne donnant les caractéristiques du montage étoile

Le chiffre le plus bas est la tension maximum que peut supporter le bobinage:

ici: 220 V

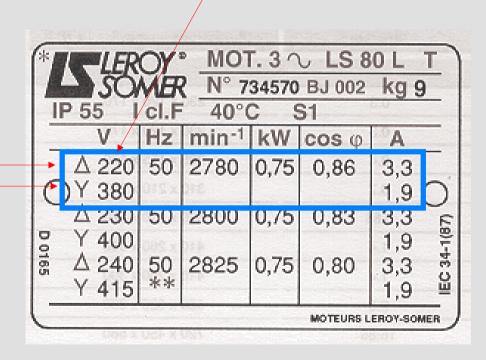Dans le montage triangle le bobinage reçoit la tension entre phase ici cette tension ne doit pas dépasser 220 V



Dans le montage étoile le bobinage reçoit la tension monophasé, donc 220 V si on alimente avec une tension entre phase de 380V

Un contacteur peut remplacer réseau: 220 V / 380 V les barrettes de couplage L1-L2-Fils de liaison ← L3-Ν . PE-L1 L2 L3 W2 U2 <u>V</u>2 U1 V1 W1 **W1** U1 V1 W2U2 V2

