
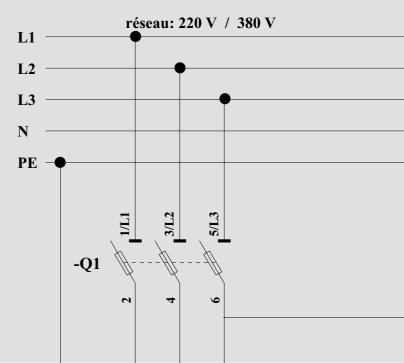



Les 3 phases doivent être équilibrées

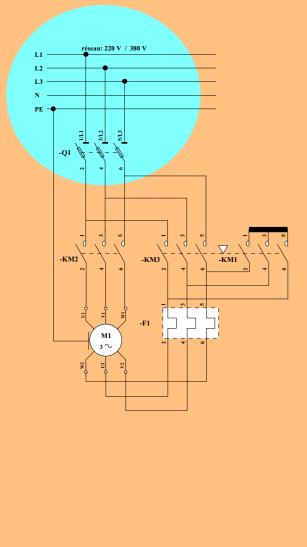






Sécurité: débrancher le canalis pour la séparation des énergies lors de la consignation est insufisant car on doit condamner avec une clef (cadenas sur le sectionneur)

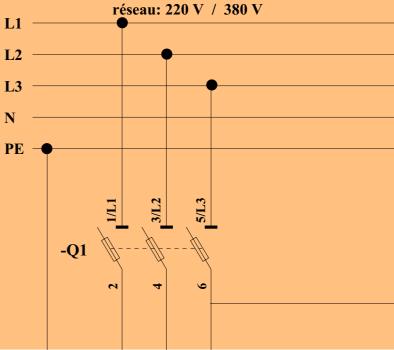
3 phases alimentent le moteur souvent par l'intermédiaire d'une prise canalis



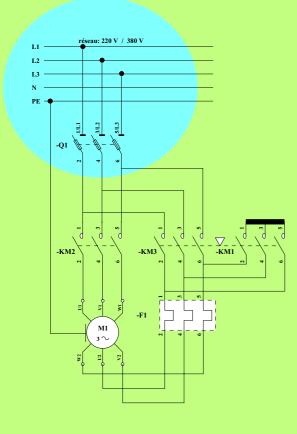

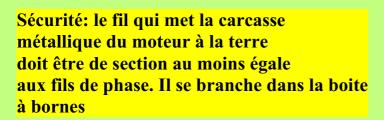


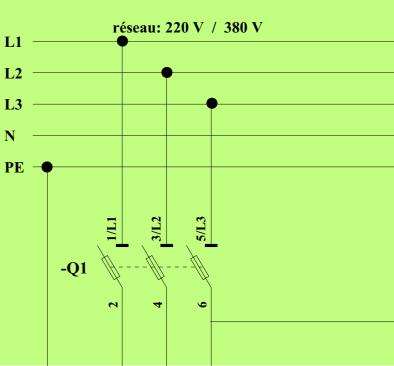


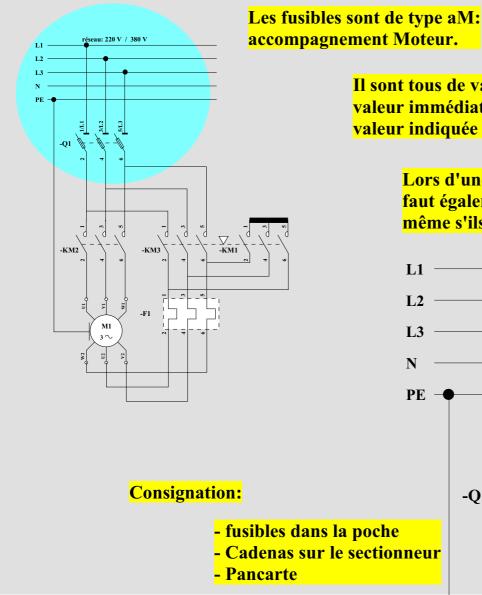

Il sont tous de valeur égale (voir plaque à borne) valeur immédiatement supérieure à la valeur indiquée exemple: 3 fusible de 6A

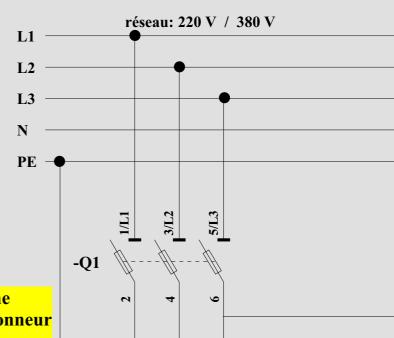
Lors d'une intervention si un fusible est fondu il faut également changer les autres même s'ils paraissent bon




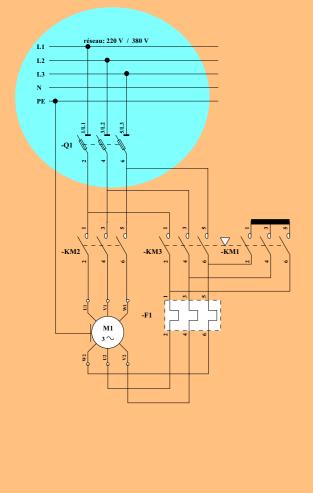

Il ne faut jamais couper un circuit sous tension par le porte fusible.
C'est une source d'accident

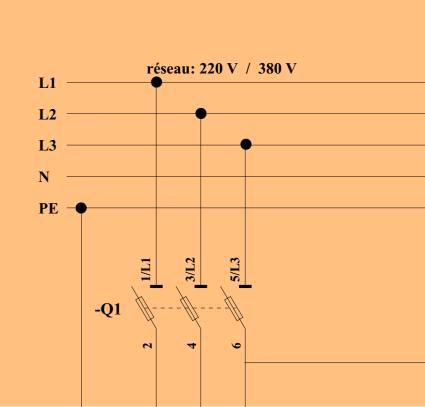Mais par le contacteur Ou le relais thermique




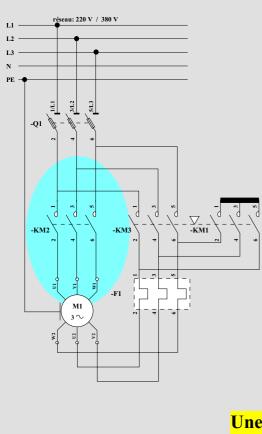


Contacteur chargé d'alimenter et de couper l'alimentation du moteur

Il doit se fermer en claquant sèchement

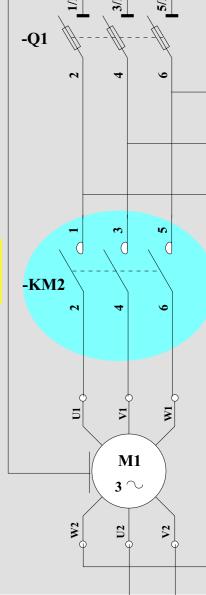
Une fermeture hésitante le détruirai: arc, puis soudage des pôles



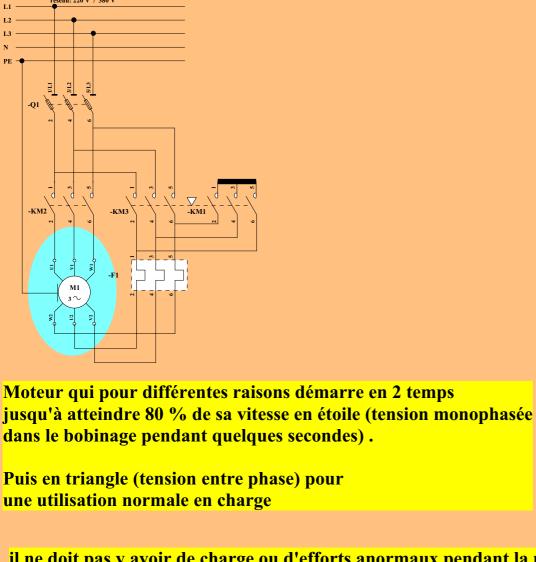

Puis en triangle (tension entre phase) pour

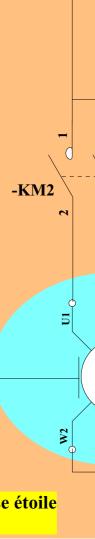il ne doit pas y avoir de charge ou d'efforts anormaux pendant la phase étoile la période de démarrage doit être courte



M1

3 \sim

-F1

